

Diseño Digital 2

Curso académico 2025–2026

BLOQUE II • Conversores de Código

Memoria del Proyecto Bloque II (Fase I)

Diseño, implementación y verificación en VHDL

bcd_to_bin $\longleftrightarrow$ bin_to_bcd

(Versión 1.0 — Mayo 2026)

 **Fase:** Bloque II (Fase I)

 **Fecha:** 6 Mayo de 2026



Miembros del Grupo

Lucía Llana Carmona	lucia.llana@alumnos.upm.es
María Moya Marcilla	maria.moya.marcilla@alumnos.upm.es
Pedro Gil Bolaños	pedro.gilb@alumnos.upm.es
Pedro Osma Moya	p.osma@alumnos.upm.es
Eduardo Muñoz de Maya	eduardo.mdemaya@alumnos.upm.es

Índice

1. Introducción y Objetivos	2
1.1. Arquitectura jerárquica del sistema	2
2. Conversor BCD a Binario (bcd_to_bin)	2
2.1. Especificación	2
2.2. Implementación mediante desplazamientos	2
2.3. Verificación	3
3. Conversor Binario a BCD (bin_to_bcd)	3
3.1. Especificación	3
3.2. Algoritmo: Suma de pesos (Horner en BCD)	3
3.3. Máquina de Estados (FSM)	4
3.4. Verificación	5
4. Conclusiones	5
A. Investigación y conocimientos adquiridos durante el desarrollo	7
A.1. Algoritmo de suma de pesos (Horner en BCD)	7
A.2. Multiplicación sin operador de multiplicación	7

1. Introducción y Objetivos


En esta primera fase el trabajo ha consistido en proponer el **diseño jerárquico** de la calculadora y en modelar, simular y depurar los dos conversores de código: **BCD a Binario** (`bcd_to_bin`) y **Binario a BCD** (`bin_to_bcd`).

Estos dos módulos son los más importantes de cara a la interfaz del sistema. El usuario introduce y recibe los datos en BCD (teclado y display de siete segmentos), pero toda la aritmética interna —suma, resta y multiplicación— se hace en binario en complemento a dos. Por eso necesitamos estos conversores: actúan de puente entre los dos dominios.

i **Todos los módulos** emplean `ieee.std_logic_unsigned`. Este paquete no soporta la multiplicación directa de vectores de longitud arbitraria, por lo que se recurre a desplazamientos (shifts) y sumas, que son la representación hardware natural de las potencias de dos.

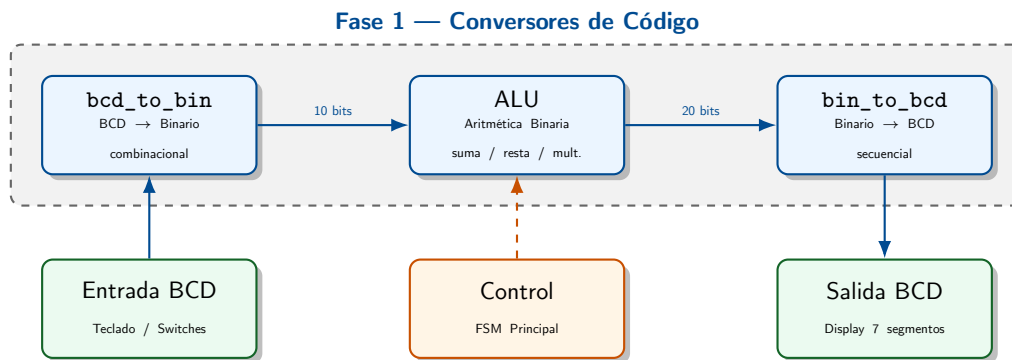1.1. Arquitectura jerárquica del sistema

La calculadora se estructura de forma jerárquica con los siguientes bloques principales:



Los bloques `bcd_to_bin` y `bin_to_bcd` son, por tanto, la frontera entre el dominio decimal del usuario y el binario interno. En esta fase nos hemos centrado en diseñarlos y verificarlos con sus respectivos testbenches.

2. Conversor BCD a Binario (`bcd_to_bin`)

2.1. Especificación

Tipo: Lógica combinacional pura (sin reloj).
Entrada: `bcd(11..0)` — tres nibbles: centenas `bcd[11:8]`, decenas `bcd[7:4]`, unidades `bcd[3:0]`.
Salida: `bin(9..0)` — valor binario en `[0, 999]`.

La conversión es simplemente:

$$\text{bin} = c \times 100 + d \times 10 + u$$

El máximo posible es $9 \times 100 + 9 \times 10 + 9 = 999$. Con 10 bits se pueden representar hasta $2^{10} - 1 = 1023$, así que no hay riesgo de desbordamiento en ningún caso válido.

2.2. Implementación mediante desplazamientos

Como no se puede usar multiplicación directa con `std_logic_unsigned`, hemos descompuesto los factores 100 y 10 como suma de potencias de dos y los hemos implementado con concatenaciones de ceros (equivalente a desplazamientos a la izquierda):

$$c \times 100 = c \times 64 + c \times 32 + c \times 4 = (c \ll 6) + (c \ll 5) + (c \ll 2)$$

$$d \times 10 = d \times 8 + d \times 2 = (d \ll 3) + (d \ll 1)$$

```

1  -- Extender los tres dígitos BCD a 10 bits cada uno
2  c <= "000000" & bcd(11 downto 8);    -- centenas
3  d <= "000000" & bcd( 7 downto 4);    -- decenas
4  u <= "000000" & bcd( 3 downto 0);    -- unidades
5
6  -- c * 100 = c*64 + c*32 + c*4  (64+32+4 = 100)
7  c100 <= (c(3 downto 0) & "000000") -- c * 64  (shift 6)
8  + (c(4 downto 0) & "00000")  -- c * 32  (shift 5)
9  + (c(7 downto 0) & "00");    -- c * 4   (shift 2)
10
11 -- d * 10 = d*8 + d*2  (8+2 = 10)
12 d10 <= (d(6 downto 0) & "000")    -- d * 8   (shift 3)
13 + (d(8 downto 0) & '0');    -- d * 2   (shift 1)
14
15 bin <= c100 + d10 + u;

```

Listado 1: Núcleo de bcd_to_bin.vhd — multiplicación por desplazamientos

⚠ Anchos de bits: Cada concatenación produce exactamente 10 bits, igual que la señal destino. Por ejemplo, `c(3 downto 0) & "000000"` produce $4 + 6 = 10$ bits. Con `std_logic_unsigned` las sumas operan en ese ancho fijo, descartando cualquier carry sin riesgo de desbordamiento silencioso.

2.3. Verificación

El testbench `tb_bcd_to_bin` simplemente va cambiando la entrada cada 20 ns sin necesidad de reloj, ya que el módulo es puramente combinacional. Los casos cubren los extremos y algunos valores intermedios:

Cuadro 1: Casos de prueba del testbench `tb_bcd_to_bin`

Entrada BCD (hex)	Salida binaria (decimal)	Propósito
0x000	0	Cero absoluto
0x010	10	Solo decenas
0x100	100	Solo centenas
0x123	123	Valor mixto representativo
0x999	999	Máximo absoluto

3. Conversor Binario a BCD (`bin_to_bcd`)

3.1. Especificación

Tipo: Lógica secuencial — FSM de tres estados.
Entradas: `clk` (50 MHz), `nRst` (reset activo bajo), `start`, `bin(N_BITS-1..0)`.
Salidas: `done` (pulso de un ciclo), `bcd(23..0)` — seis dígitos BCD.
Genérico: $N_BITS = 20 \Rightarrow \text{rango } [0, 2^{20} - 1] = [0, 1\,048\,575]$.

La calculadora tiene que poder mostrar resultados de hasta $999 \times 999 = 998\,001$, así que el conversor trabaja con 20 bits de entrada y produce 6 dígitos BCD (24 bits). Hacer esto con lógica combinacional pura sería inviable, así que hemos optado por una **arquitectura secuencial iterativa**.

3.2. Algoritmo: Suma de pesos (Horner en BCD)

Hemos implementado el algoritmo de suma de pesos, que construye el resultado BCD procesando el número binario bit a bit de más significativo a menos, en exactamente $N_{BITS} = 20$ ciclos de reloj. La idea es aplicar el *método de Horner* pero realizando la aritmética directamente en BCD:

$$\text{acc} \leftarrow 2 \cdot \text{acc} + b_i \quad (\text{aritmética BCD}), \quad i = N-1, N-2, \dots, 0$$

Cada ciclo hace lo siguiente:

Paso 1. Doblar en BCD: para cada dígito BCD del acumulador se calcula $\text{tmp} = 2 \cdot d_k + c_{\text{entrada}}$ (5 bits, rango 0–19). Si $\text{tmp} \geq 10$, se resta 10 al resultado y se genera $c_{\text{salida}} = 1$ que se propaga al dígito superior.

Paso 2. Sumar el bit entrante: el bit MSB de `bin_reg` actúa como c_{entrada} del dígito de unidades (vale 0 o 1, por lo que nunca causa desbordamiento por sí solo).

💡 **Ejemplo (8 bits, $10011101_2 = 157_{10}$):** $\text{Peso}_{128}=1$, $\text{Peso}_{64}=2 \times 1 + 0 = 2$, $\text{Peso}_{32}=2 \times 2 + 0 = 4$, $\text{Peso}_{16}=2 \times 4 + 1 = 9$, $\text{Peso}_8=2 \times 9 + 1 = 19$, $\text{Peso}_4=2 \times 19 + 1 = 39$, $\text{Peso}_2=2 \times 39 + 0 = 78$, $\text{Peso}_1=2 \times 78 + 1 = 157$ (todo en BCD)

```


1  -- tmp = 2*digito + carry_in (5 bits, rango 0..19)
2  -- Si tmp >= 10: resultado = tmp(3:0) + 6 (resta 10 = suma 6 en nibble)
3  --      carry_out = 1
4  c := bin_reg(N_BITS-1); -- bit entrante -> carry inicial del digito 0
5  tmp := ('0' & acc_bcd(3 downto 0)) + ('0' & acc_bcd(3 downto 0)) + ("0000" & c
6  );
7  if tmp >= "01010" then n0 := tmp(3 downto 0) + "0110"; c := '1';
8  else n0 := tmp(3 downto 0); c := '0'; end if;
9  -- (idem para n1..n5: decenas, centenas, miles, decenas de miles, centenas de
10 miles)
11
12 acc_bcd <= n5 & n4 & n3 & n2 & n1 & n0;
   bin_reg <= bin_reg(N_BITS-2 downto 0) & '0'; -- avanzar registro binario
   bits_left <= bits_left - 1;

```

Listado 2: Núcleo del algoritmo de suma de pesos en `bin_to_bcd.vhd`

3.3. Máquina de Estados (FSM)

El control secuencial se implementa mediante una FSM de tres estados:

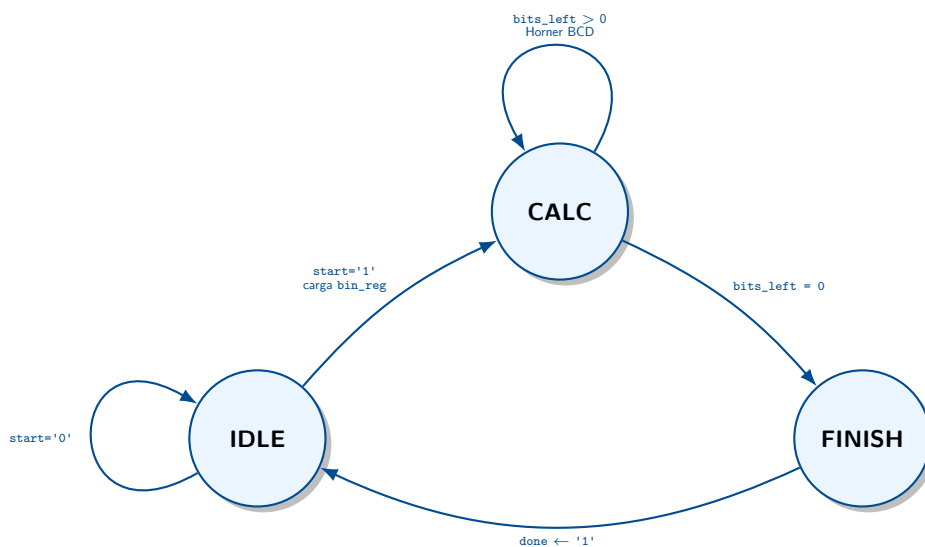

Cuadro 2: Estados de la FSM del conversor bin_to_bcd

Estado	Descripción	Acción sobre señales
IDLE	Espera activa de start='1'. Carga bin_reg $\leftarrow$ bin.	done $\leftarrow$ '0'
CALC	Ejecuta un paso Horner BCD por ciclo durante N_BITS ciclos.	acc_bcd, bin_reg actualizados
FINISH	Pulso de fin; retorna inmediatamente a IDLE.	done $\leftarrow$ '1'

3.4. Verificación

El testbench tb_bin_to_bcd genera un reloj de 50 MHz (periodo 20 ns). Nos encontramos con problemas de condiciones de carrera al detectar done='1', así que lo resolvimos con un procedimiento auxiliar (run_test) que alinea todo con flancos de reloj. La simulación termina automáticamente mediante assert false severity failure, por lo que basta con ejecutar run -all.

```

1  procedure run_test(val : std_logic_vector(19 downto 0)) is
2  begin
3  wait until clk'event and clk = '1'; -- alinear con el reloj antes de asignar
4  bin  <= val;
5  start <= '1';
6  wait until clk'event and clk = '1'; -- IDLE detecta start; done pasa a '0'
7  start <= '0';
8  wait until done = '1';              -- esperar fin de la conversion (20
   ciclos)
9  wait for clk_period * 2;            -- margen para visualizar en waveform
10 end procedure;

```

Listado 3: Procedimiento auxiliar run_test del testbench secuencial

Cuadro 3: Casos de prueba del testbench tb_bin_to_bcd

Binario (decimal)	BCD esperado (hex)	Propósito
0	0x000000	Cero absoluto
1	0x000001	Unidad mínima
9	0x000009	Máximo de un dígito
10	0x000010	Decena exacta
100	0x000100	Centena exacta
255	0x000255	Potencia de 2 menos 1
999	0x000999	Máximo operando de entrada
1 000	0x001000	Paso de millar
9 999	0x009999	Máximo de cuatro dígitos
999 999	0x999999	Máximo BCD representable (6 dígitos)

Nota: el valor máximo operacional de la calculadora es $999 \times 999 = 998\,001$. El último caso de prueba utiliza 999 999 porque es el máximo que los 24 bits BCD de salida pueden representar, ofreciendo así una verificación de frontera más exigente.

4. Conclusiones

En esta primera fase hemos diseñado, implementado y verificado los dos conversores de código que forman la base del proyecto:

- **bcd_to_bin**: completamente combinacional. Hemos resuelto la multiplicación por 100 y por 10 mediante desplazamientos y sumas, sin usar multiplicadores, lo que lo hace compatible con std_logic_unsigned. La latencia es nula (solo depende de la propagación de puertas).
- **bin_to_bcd**: secuencial con FSM de tres estados (IDLE / CALC / FINISH). El algoritmo de suma de pesos (Horner en BCD) tarda exactamente 20 ciclos de reloj, lo que es más que suficiente para los valores que puede generar la calculadora ($999 \times 999 = 998\,001$ como máximo).

Todos los casos de prueba han dado el resultado esperado, incluyendo el cero, los valores de frontera y algunos intermedios. Los módulos quedan listos para integrarse en las siguientes fases.

→ **Próxima fase:** En la Fase 2 habrá que diseñar la ALU: suma, resta y multiplicación de operandos con signo en complemento a dos (10 bits), con detección de desbordamiento mediante la señal `overflow`.

A. Investigación y conocimientos adquiridos durante el desarrollo

Durante la realización de esta fase surgieron diversas dificultades técnicas cuya resolución requirió investigación adicional fuera del contenido impartido en clase. Se documentan a continuación los aspectos más relevantes.

A.1. Algoritmo de suma de pesos (Horner en BCD)

Para la conversión binario a BCD se buscaba un método que no requiriese divisiones ni operaciones módulo, ya que no son sintetizables directamente con `std_logic_unsigned` y resultan costosas en área hardware.

El algoritmo elegido se basa en la **representación polinómica** de un número binario, evaluada mediante el método de Horner:

$$\text{bin} = b_{N-1} \cdot 2^{N-1} + \dots + b_1 \cdot 2 + b_0 = (\dots((b_{N-1}) \cdot 2 + b_{N-2}) \cdot 2 + \dots) \cdot 2 + b_0$$

La clave es que esta evaluación se realiza *íntegramente en aritmética BCD*: en cada paso se dobla el acumulador BCD y se suma el siguiente bit. “Doblar en BCD” significa multiplicar cada dígito por 2, y si el resultado supera 9 se resta 10 y se propaga un carry al dígito superior.

💡 **Intuición del doblado BCD:** Dado un dígito $d \in [0, 9]$, al doblar $d' = 2d + c_{\text{in}}$ (rango 0–19). Si $d' \geq 10$: el resultado decimal es $d' - 10$ con $c_{\text{out}} = 1$ hacia el dígito superior. En hardware se implementa como: si $d' \geq 10$, suma 6 al nibble (porque $16 - 10 = 6$, lo que equivale a restar 10 aprovechando el desbordamiento natural de 4 bits) y activa el carry.

La comprensión del algoritmo requirió trazar paso a paso el ejemplo de 8 bits con el número $10011101_2 = 157_{10}$, verificando que en cada iteración el acumulador BCD es exactamente el peso del bit ya procesado. Una vez comprendido, la implementación en VHDL resultó directa.

A.2. Multiplicación sin operador de multiplicación

Para el conversor BCD a binario fue necesario calcular $c \times 100$ y $d \times 10$ sin disponer de un operador de multiplicación genérico. La solución se obtuvo descomponiendo cada factor como suma de potencias de dos:

$$100 = 2^6 + 2^5 + 2^2, \quad 10 = 2^3 + 2^1$$

Multiplicar por una potencia de dos equivale a un desplazamiento a la izquierda, que en VHDL se implementa mediante concatenación de ceros, sin coste alguno en lógica combinatorial. Este enfoque no era conocido de antemano y se dedujo a partir del análisis de la representación binaria de los factores.